
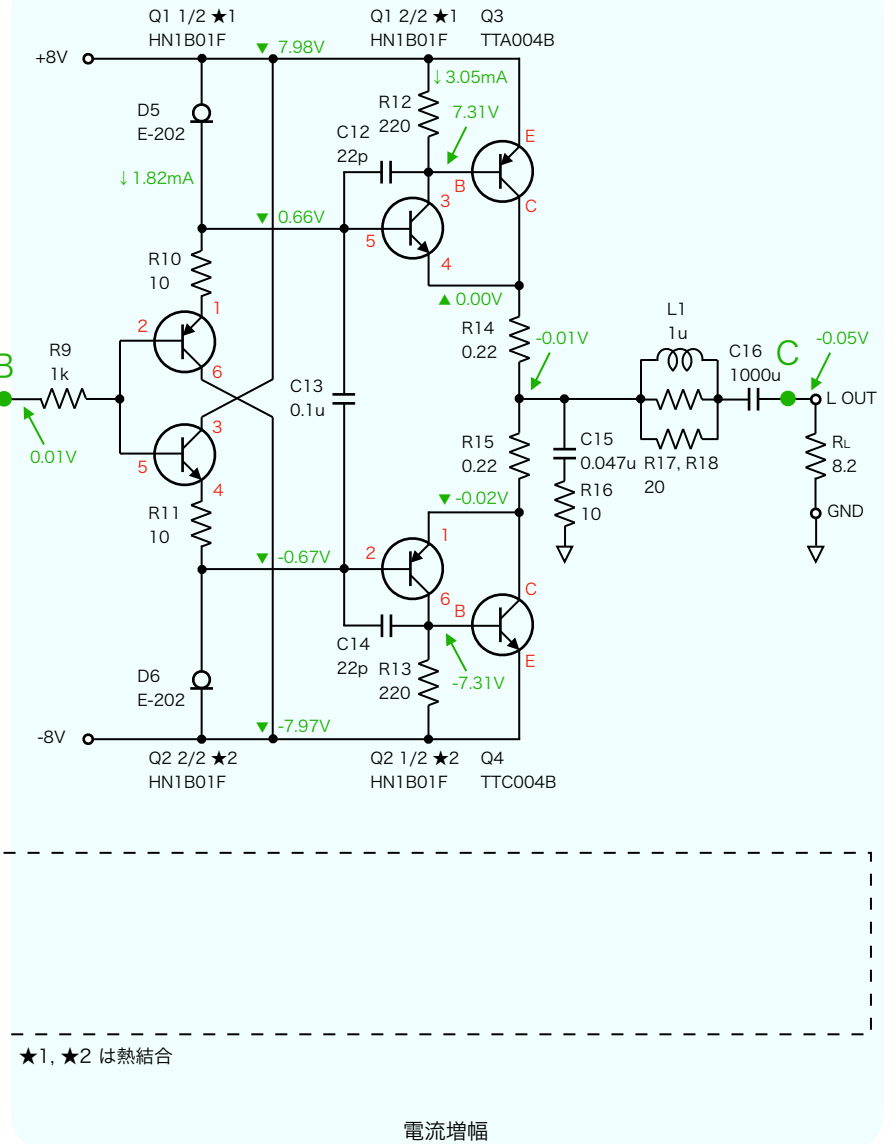
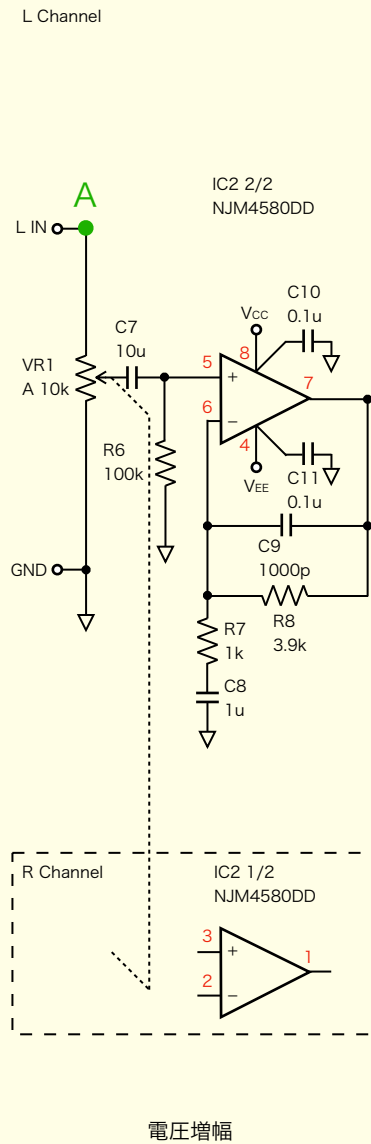


1W+1W AB級アンプ (その3.4)

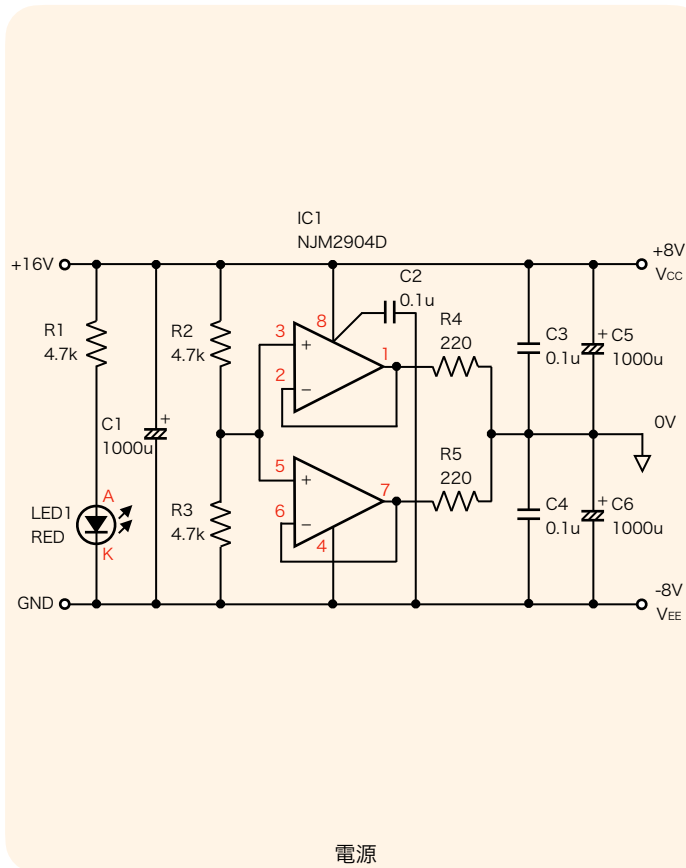

※電圧値はA点を仮想GNDに落とし、8.2Ωの負荷抵抗は未接続の状態で測定した値

※R12の電流値は電圧値から求めた計算値